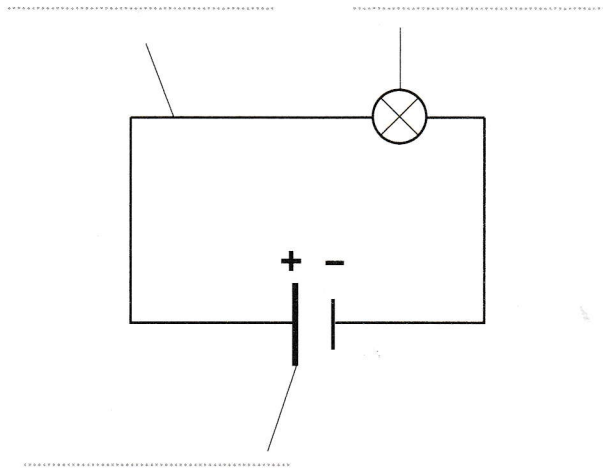




16 Un circuit électrique, comment ça marche ?

3 **Légende ce schéma d'un circuit électrique en t'aidant du document de droite.**



	=	
Générateur (pile)		
	=	
Interrupteur ouvert		
	=	
Interrupteur fermé		
	=	
Lampe allumée		
	=	
Lampe éteinte		
<hr/>		
Fil électrique		

4 **En t'aidant de l'exercice 3, dessine un schéma de circuit électrique avec une ampoule et un interrupteur fermé.**

5 **Observe ces schémas. Colorie en jaune l'ampoule qui est allumée.**

