




# 16 Un circuit électrique, comment ça marche ?


Prénom : ..... Date : .....

Fiche élève 3

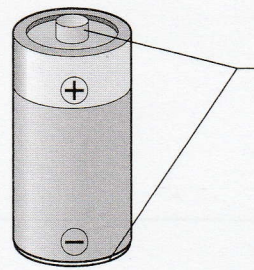**1** ✍️ Écris les mots correspondant à ces différents éléments :  
*pile – bornes – fil électrique – filament – culot – plot – ampoule – interrupteur – support de lampe – globe en verre.*




.....

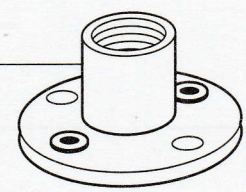

.....



.....

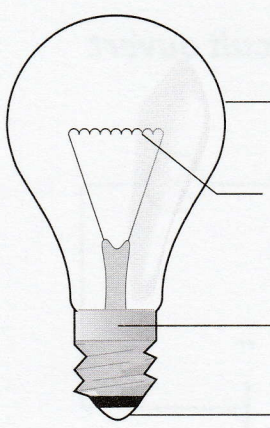


.....

.....




.....

.....

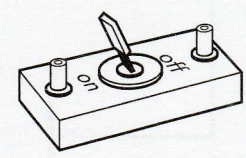

.....

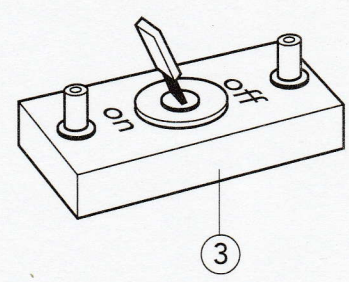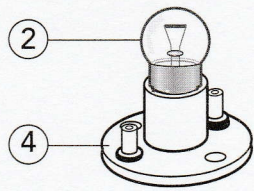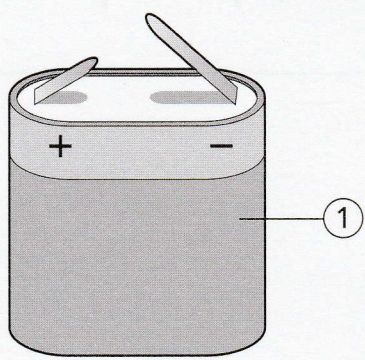**2** ✍️ 🌸 Légende puis complète ce dessin avec des fils électriques pour que la lampe s'allume.



① .....

② .....

③ .....

④ .....