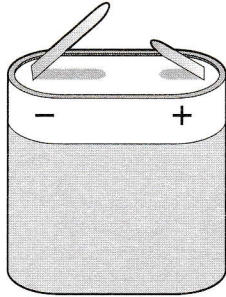



## De quoi est composé un circuit électrique ?




Une pile




Une ampoule

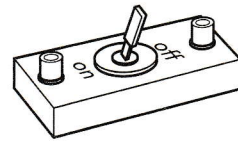

Un interrupteur

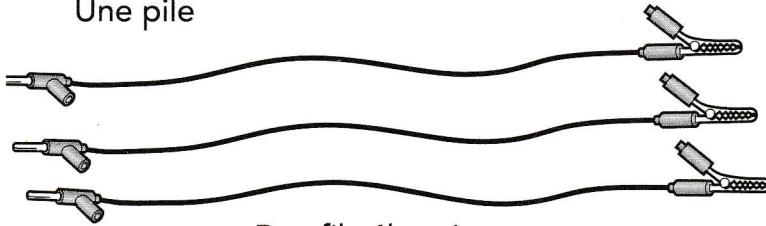


Des fils électriques

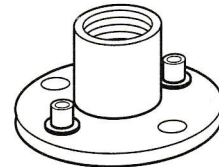


Un support de lampe

## Une pile, c'est quoi ?

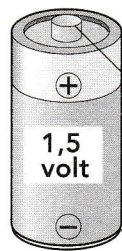

Pile ronde


Pôles

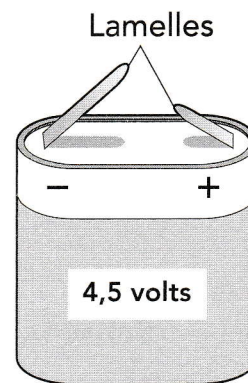

Pile plate

- Une pile est un générateur d'énergie électrique.
- Il existe des piles de différentes tailles qui produisent des quantités d'énergie variées.

## Une ampoule, c'est quoi ?

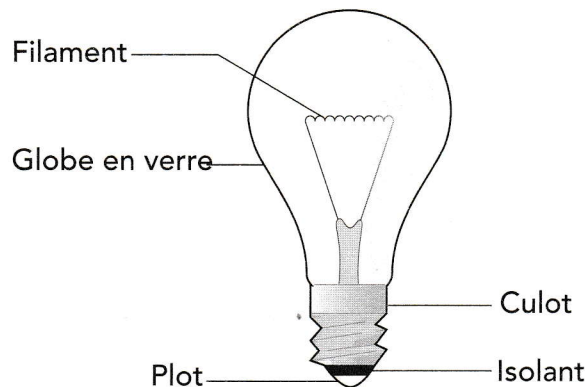

- Une ampoule est un récepteur d'énergie électrique.
- Elle transforme l'énergie électrique en lumière.
- Il existe des ampoules de différentes tailles qui produisent des quantités de lumière variées.