




16

Un circuit électrique, comment ça marche ?

Prénom : Date :

1

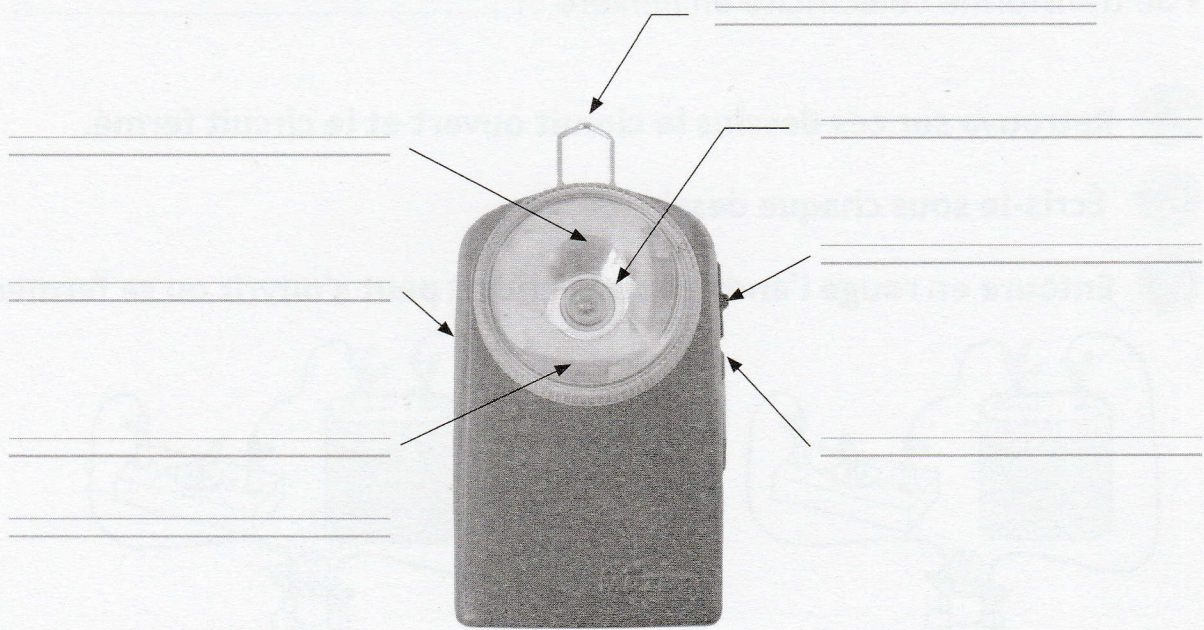Légende ces photos de l'extérieur d'une lampe de poche avec les mots suivants : *charnière* – *plaque réfléchissante* – *plaque transparente de protection* – *ampoule* – *interrupteur* – *crochet* – *verrou de fermeture*.



Fiche élève 2

2

Légende ces photos de l'intérieur d'une lampe de poche avec les mots suivants : *ampoule* – *pile* – *interrupteur* – *lames de métal*.

